

22bec121

Experiment – 6

Date:-7/3/2024

Lab Work

Q1 .To design a and implement a 1024 x 8 ROM on FPGA .

Code (ROM)


```
// ROM
module sneh56 (
    input [9:0]address ,
    input enable ,
    input clk ,
    output reg [7:0]data
);

reg [7:0]memory[1023:0] ;
integer i ;



initial
    begin
        for (i = 0; i < 1024; i = i + 1) begin
            memory[i] = i ;
        end
    end

always @(posedge clk)
    begin
        if (enable == 1)
            begin
                data = 0 ;
```


```
        end
    else
        begin
            data <= memory[address] ;
        end
    end
endmodule
```

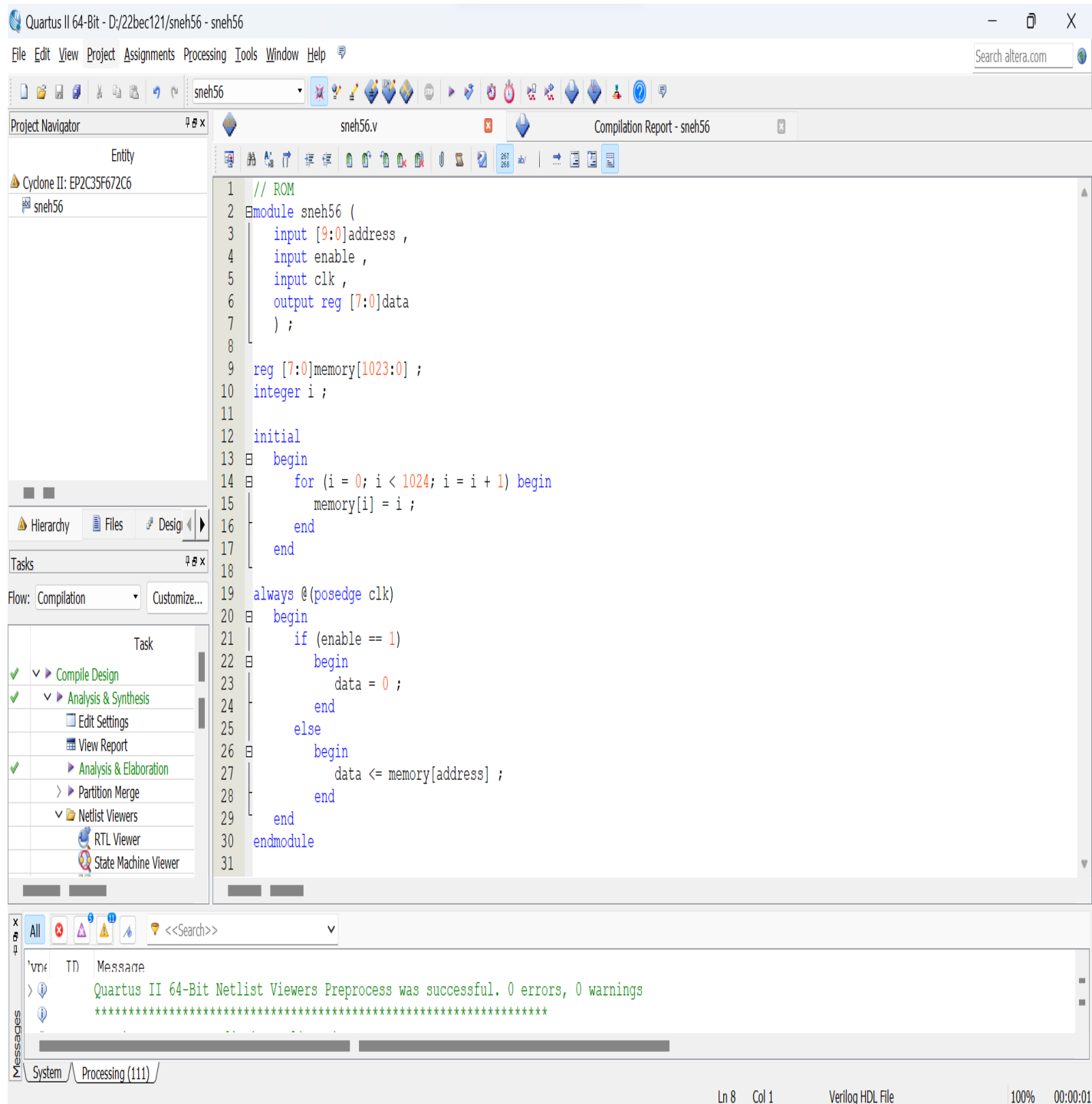


Output 1)Cyclone II (RTL View)

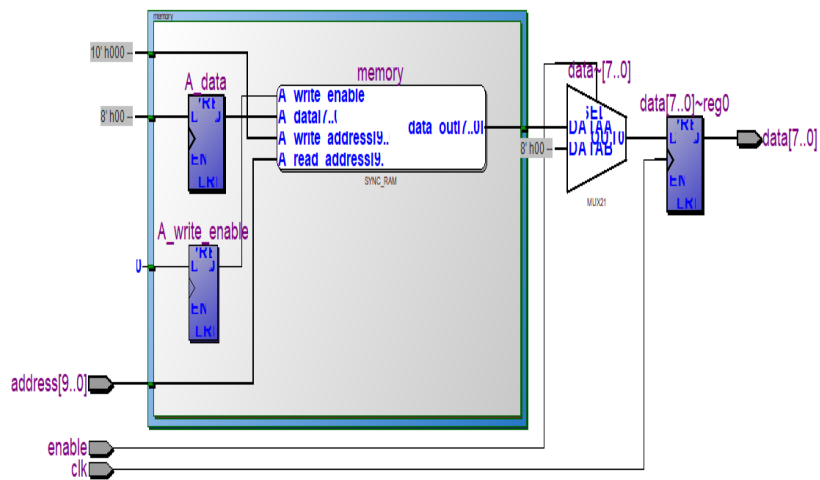 

2)Cyclone II (TTL View)

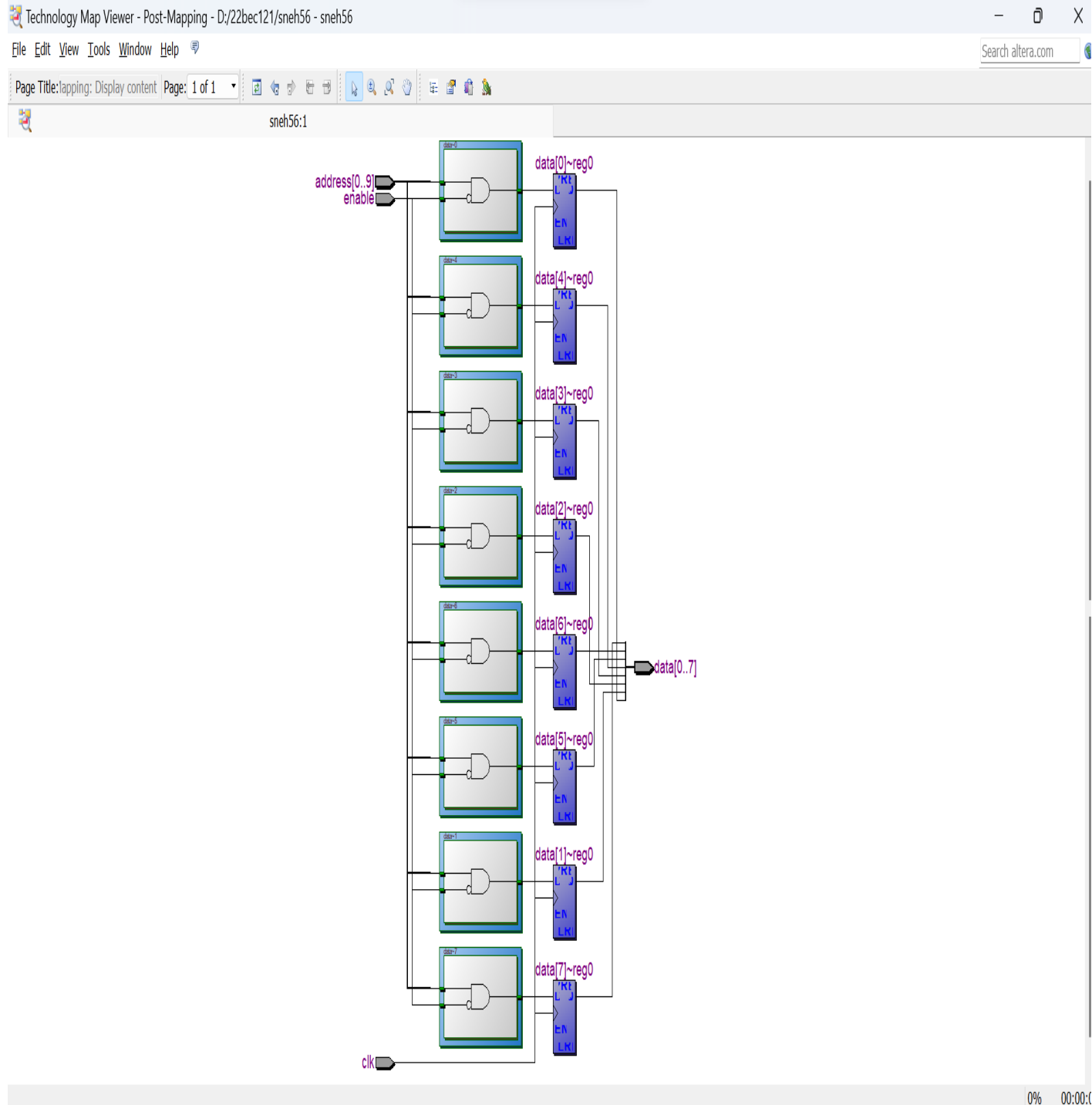

Simulation Results :-

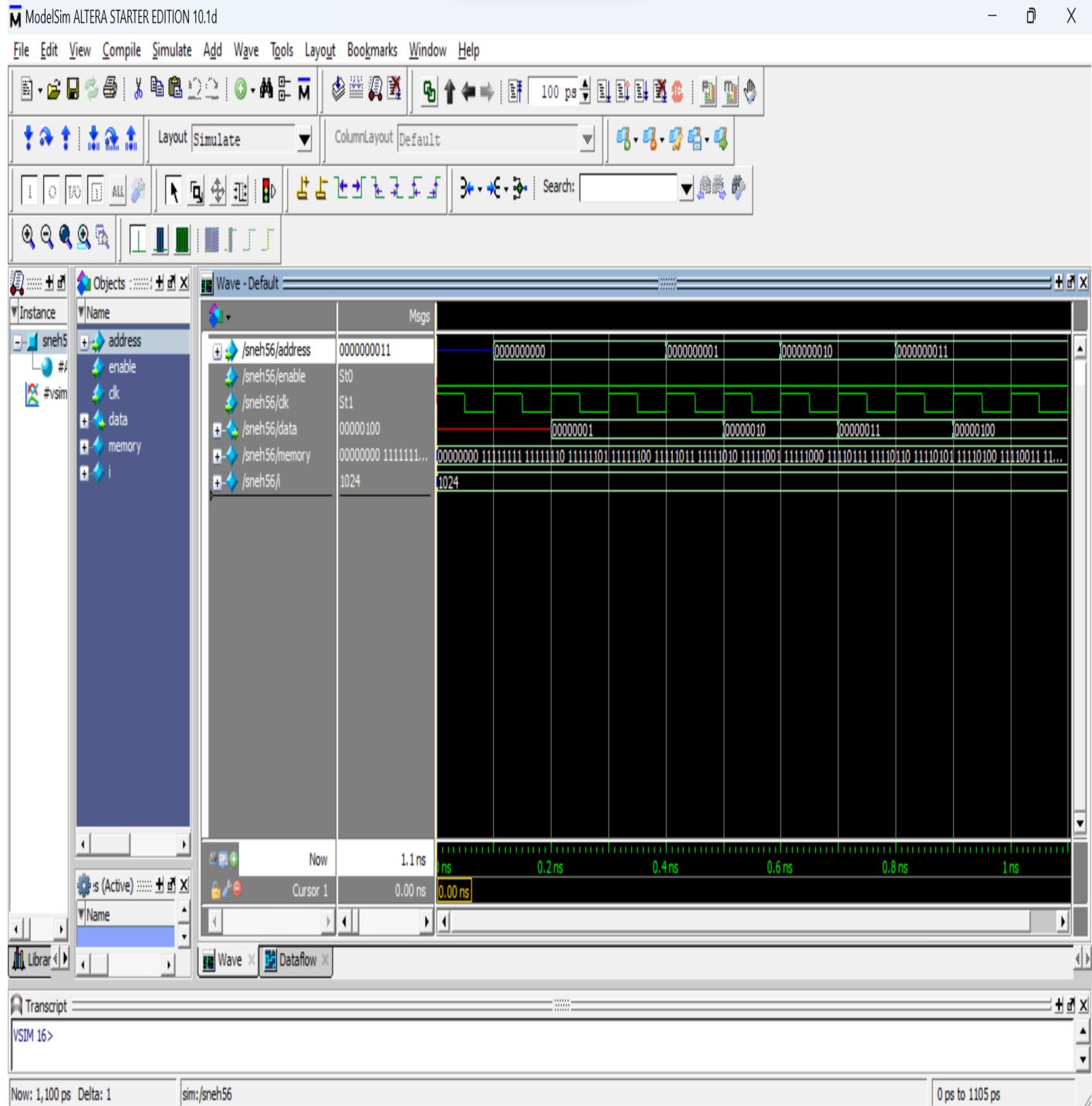

Conclusion :- In this experiment we learnt to design a 1024 x 8 ROM and the concepts of ROM in depth .

We also learnt that what is the RTL and TTL of a ROM and also verified it using the Simulation .

We also implemented ROM on a FPGA Kit . Also , we learned the different types of ROM used in Day – to – Day Scenarios .